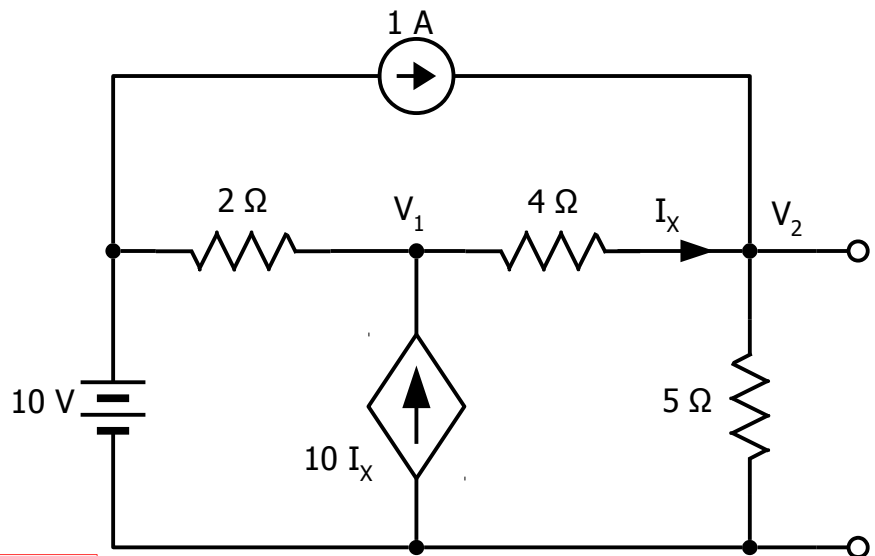


EE3 Fall 2021

Homework Problem 3

Find the Thévenin Equivalent of this circuit.



Method A Open Circuit Voltage:


$$\frac{V_1 - 10}{2} - 10I_x + \frac{V_1 - V_2}{4} = 0$$

$$\frac{V_2 - V_1}{4} - 1 + \frac{V_2}{5} = 0$$

$$I_x = \frac{V_1 - V_2}{4}$$

$$V_{OC} = V_2 = 2.222 \text{ V}$$

Method A Short Circuit Current:

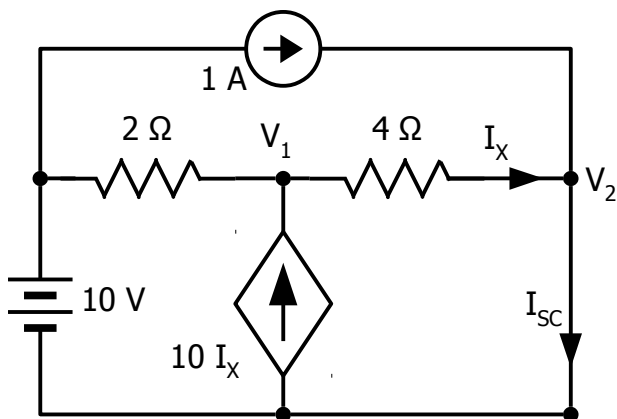

$$\frac{V_1 - 10}{2} - 10I_x + \frac{V_1}{4}$$


$$\frac{0 - V_1}{4} + \frac{0}{5} + I_{sc} - 1 = 0$$

$$I_x = \frac{V_1 - V_2}{4}$$

$$I_{sc} = 0.2857$$

$$R_{th} = \frac{V_{OC}}{I_{sc}} = 7.7778 \Omega$$

Method B:

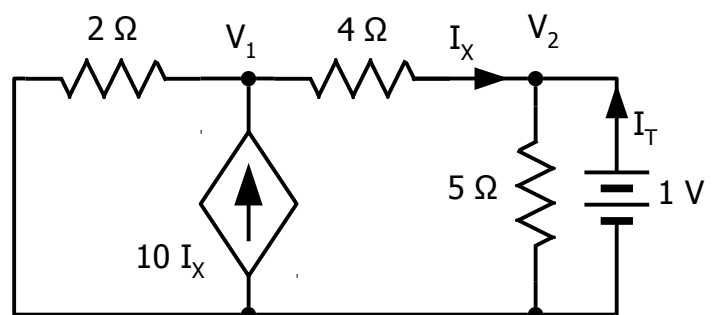

$$\frac{V_1}{2} - 10I_x + \frac{V_1 - 1}{4} = 0$$

$$\frac{1 - V_1}{4} + \frac{1}{5} - I_T = 0$$

$$I_x = \frac{V_1 - 1}{4}$$

$$I_T = 0.1286 \text{ A}$$

$$R_{th} = \frac{1 \text{ V}}{0.1286 \text{ A}} = 7.7778 \Omega$$