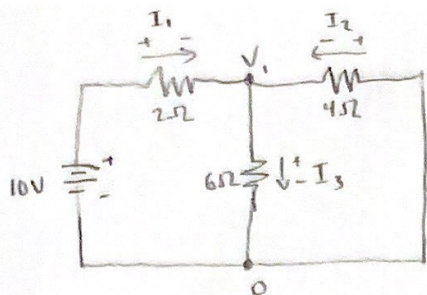


Ethan Wang
305319001
Lab 1B



a) Use KCL at node V_1 to find Voltage

$$-I_1 + I_3 - I_2 = 0$$

$$-\left(\frac{10V - V_1}{2}\right) + \left(\frac{V_1 - 0}{6}\right) - \left(\frac{0 - V_1}{4}\right) = 0$$

assume $10 > V_1$ as
current flows towards V_1

assume $V_1 > 0$ as
current flows to 0

assume $0 > V_1$ as
current flows to V_1

$$-\left(\frac{10 - V_1}{2}\right) + \left(\frac{V_1}{6}\right) - \left(\frac{-V_1}{4}\right) = 0$$

$$V_1 = \frac{60}{11} V$$

$$\boxed{V_1 = 5.45 V}$$

$$b) I_1 = \frac{10 - V_1}{2} \rightarrow I_1 = \frac{10 - 5.45}{2} = 2.27 A$$

$$I_3 = \frac{V_1}{6} \rightarrow I_3 = \frac{5.45}{6} = 0.91 A$$

$$I_2 = \frac{-V_1}{4} \rightarrow I_2 = \frac{-5.45}{4} = -1.36 A$$

$$I_1 \rightarrow P_{2\Omega} = (5.15)(2.00) = -10.30 W$$

$$I_3 \rightarrow P_{6\Omega} = (0.91)(5.45) = -4.96 W$$


$$I_2 \rightarrow P_{4\Omega} = (-1.36)(5.45) = -7.412 W$$

$$P_{10V} = (10)(2.27) = 22.7$$

$$P_{10V} + P_{2\Omega} + P_{6\Omega} + P_{4\Omega} = 0$$

$$22.7 + (-10.3) + (-4.96) + (-7.412) = 0 W \checkmark$$

c)

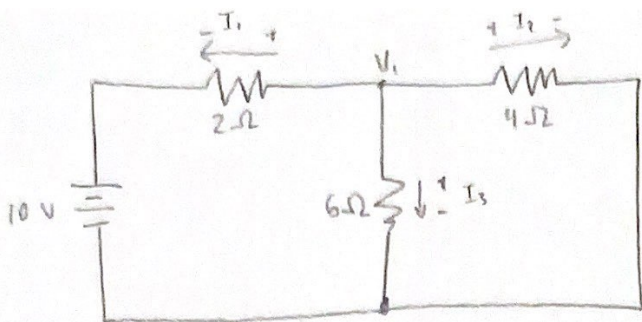

USE KCL at V_1 to find Voltage

$$\overset{I_1}{\left(\frac{V_1 - 10}{2} \right)} + \overset{I_3}{\left(\frac{V_1}{6} \right)} + \overset{I_2}{\left(\frac{V_1}{4} \right)} = 0$$

$$V_1 = \frac{60}{11} = 5.45$$

$$\boxed{V_1 = 5.45 \text{ V}}$$

$$I_1 = \frac{V_1 - 10}{2} \rightarrow \frac{5.45 - 10}{2} = -2.27 \text{ A}$$

$$I_3 = \frac{V_1}{6} \rightarrow \frac{5.45}{6} = 0.91 \text{ A}$$

$$I_2 = \frac{V_1}{4} \rightarrow \frac{5.45}{4} = 1.36 \text{ A}$$

$$I_1 \rightarrow P_{2\Omega} = (5.15)(2.00) = 10.30 \text{ W}$$

$$I_3 \rightarrow P_{6\Omega} = (0.91)(5.45) = 4.96 \text{ W}$$

$$I_2 \rightarrow P_{4\Omega} = (1.36)(5.45) = 7.412 \text{ W}$$

$$P_{10V} = (10)(-2.27) = -22.7 \text{ W}$$

$$P_{10V} + I_1 + I_3 + I_2 = 0$$

$$-22.7 + 10.30 + 4.96 + 7.412 = 0 \checkmark$$