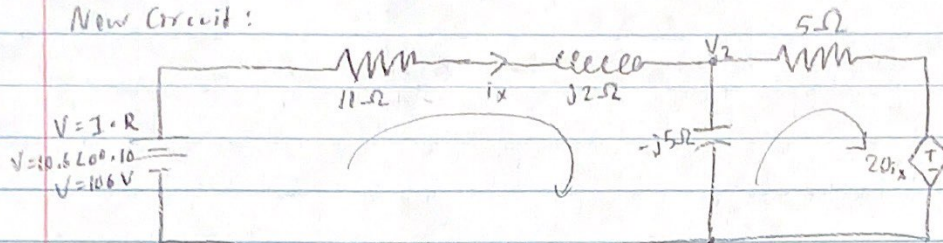


## HW 4

Use Norton to Thevenin Conversion

New Circuit:



Use KVL in left loop

$$106 = (11 + j2)i_x + (-j5)(i_x - 20i_x)$$

$$106 = 11i_x + j2i_x - j5i_x + j100i_x$$

$$106 = 11i_x + j97i_x$$

$$106 = (11 + j97)i_x$$

$$i_x = 0.12 - j1.08 \text{ A}$$

Find  $V_2$ 

$$V_2 = V - j5\Omega = IR$$

$$V_2 = (i_x - 20i_x) \cdot (-j5)$$

$$V_2 = -19(0.12 - j1.08) \cdot (-j5)$$

$$V_2 = (-2.28 + j20.52) \cdot (-j5)$$

$$V_2 = 102.495 + j11.623 \text{ V}$$

$$V_2 = 102.660 \angle 6.5^\circ \text{ V}$$